

Allan Carlos Salvador Portes

**Desenvolvimento de um Sistema
Computacional Baseado na Arquitetura MIPS**
**Laboratório de sistemas computacionais: Arquitetura e organização
de computadores**

São José dos Campos - Brasil

Julho de 2018

Allan Carlos Salvador Portes

Desenvolvimento de um Sistema Computacional Baseado na Arquitetura MIPS

**Laboratório de sistemas computacionais: Arquitetura e organização
de computadores**

Relatório apresentado à Universidade Federal de São Paulo como parte dos requisitos para aprovação na disciplina de Laboratório de Sistemas Computacionais: Arquitetura e Organização de Computadores.

Docente: Prof. Dr. Tiago de Oliveira

Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - Campus São José dos Campos

São José dos Campos - Brasil

Julho de 2018

Resumo

O relatório em questão apresenta detalhes a respeito da implementação e desenvolvimento de um sistema computacional com arquitetura baseada na MIPS monociclo desenvolvido em linguagem de *hardware* Verilog. Durante este relatório será apresentado detalhadamente informações à respeito do conjunto e formato de instruções, modos de endereçamento e arquitetura-base e todos os aspectos fundamentais para o desenvolvimento da arquitetura.

Palavras-chaves: MIPS, arquitetura e organização de computadores, Verilog, sistema computacional.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Hierarquia de Memória	11
Figura 2 – Arquitetura Harvard	13
Figura 3 – MIPS Monociclo	16
Figura 4 – Arquitetura Base	19
Figura 5 – Caminho de dados para instruções do tipo R	30
Figura 6 – Caminho de dados para instrução lw	31
Figura 7 – <i>Waveform 1</i> : Contador de Programas	33
Figura 8 – <i>Waveform 1</i> : Memória de Instruções	34
Figura 9 – <i>Waveform 1</i> : Banco de Registradores	34
Figura 10 – <i>Waveform 1</i> : Unidade Lógica e Aritmética	35
Figura 11 – <i>Waveform 2</i> : Unidade Lógica e Aritmética	35
Figura 12 – <i>Waveform 3</i> : Unidade Lógica e Aritmética	35
Figura 13 – <i>Waveform 1</i> : Memória de Dados	36
Figura 14 – <i>Waveform 1</i> : Unidade de Controle	36
Figura 15 – <i>Waveform 1</i> : Mux de Entrada da ULA	37
Figura 16 – <i>Waveform 2</i> : <i>BigMux</i> (<i>bneq=1</i> e <i>zero=0</i>)	37
Figura 17 – <i>Waveform 3</i> : <i>BigMux</i> (<i>bneq=1</i> e <i>zero=1</i>)	37
Figura 18 – <i>Waveform 1</i> : <i>BigMux</i> (<i>jump register com saída dada por regdata</i>)	38
Figura 19 – <i>PC/Instruction Memory</i>	38
Figura 20 – <i>PC/Instruction Memory/Mux pré Banco de Registradores</i>	39
Figura 21 – <i>Módulos anteriores/Mux pré Bit Extender</i>	39
Figura 22 – <i>Módulos anteriores/Mux pré Bit Extender/Bit Extender</i>	40
Figura 23 – <i>Módulos anteriores/Banco de Registradores</i>	40
Figura 24 – <i>Módulos anteriores/ULA (instrução add)</i>	41
Figura 25 – <i>Módulos anteriores/ULA/Bit Extender (26 para 32 bits)</i>	41
Figura 26 – <i>Módulos anteriores/Memória de Dados</i>	42
Figura 27 – <i>Módulos anteriores/Memória de Dados/Mux pós Memória de Dados</i>	42
Figura 28 – <i>Implementação do programa proposto na Memória de Instruções</i>	43
Figura 29 – <i>Waveform da execução do algoritmo</i>	44
Figura 30 – <i>Entrada de dados no FPGA</i>	45
Figura 31 – <i>Resultado do algoritmo no FPGA</i>	45

Lista de tabelas

Tabela 1 – Instruções de formato R	14
Tabela 2 – Instruções de formato I	15
Tabela 3 – Instruções de formato J	15
Tabela 4 – Conjunto de Instruções	18
Tabela 5 – - Operações realizadas pela ULA	23
Tabela 6 – Fonte: Autor	23

Sumário

1	INTRODUÇÃO	7
2	OBJETIVOS	9
2.1	Geral	9
2.2	Específico	9
3	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	11
3.1	Sistema Computacional	11
3.2	Hierarquia de memória	11
3.3	Arquitetura Computacional	12
3.3.1	Arquitetura Havard	12
3.3.2	Arquitetura RISC	13
3.4	MIPS	14
3.4.1	Tipos de Instruções	14
3.4.2	Datapath	15
3.5	FPGA	16
4	DESENVOLVIMENTO	17
4.1	Conjunto de instruções	17
4.1.1	Modos de Endereçamento	17
4.2	Arquitetura-base do Processador	19
4.2.1	Contador de Programa	19
4.2.2	Memória de Instruções	20
4.2.3	Banco de Registradores	21
4.2.4	Unidade Lógica e Aritmética	22
4.2.5	Memória de Dados	24
4.2.6	Unidade de Controle	25
4.2.7	MUX	25
4.2.7.1	Big MUX	26
4.2.8	Extensor	27
4.2.9	Entrada e Saída	28
4.2.9.1	I/O por programação	28
4.2.9.2	I/O por interrupção	29
4.2.9.3	I/O por DMA	29
4.3	Exemplos	29
4.3.1	Instruções do tipo R	30

4.3.2	Instrução <i>Load Word</i>	31
5	RESULTADOS E DISCUSSÕES	33
5.1	Módulos separados	33
5.1.1	Contador de Programa	33
5.1.2	Memória de Instruções	33
5.1.3	Banco de Registradores	34
5.1.4	Unidade Lógica e Aritmética	34
5.1.5	Memória de Dados	36
5.1.6	Unidade de Controle	36
5.1.7	MUX e BigMux	36
5.1.8	Extensor	38
5.2	Módulos unificados	38
5.2.1	<i>Program Counter</i> e Memória de Instruções	38
5.2.2	Módulos anteriores e MUX Pré Banco de Registradores	39
5.2.3	Módulos anteriores e MUX Pré Extensor de <i>Bits</i>	39
5.2.4	Módulos anteriores e Extensor de Bits	39
5.2.5	Módulos anteriores e Banco de Registradores	40
5.2.6	Módulos anteriores e ULA	40
5.2.7	Módulos anteriores e Extensor de Bits	41
5.2.8	Módulos anteriores e Memória de Dados	41
5.2.9	Módulos anteriores e Mux Pós Memória de Dados	42
5.3	Placa FPGA	43
5.3.1	Algoritmo de Fibonnacci	43
6	CONSIDERAÇÕES FINAIS	47
	REFERÊNCIAS	49
	APÊNDICES	51
	APÊNDICE A – ALGORITMO DE INTEGRAÇÃO DOS MÓDULOS	53
	APÊNDICE B – UNIDADE DE CONTROLE	59
	APÊNDICE C – MÓDULO DE ENTRADA E SAÍDA	69

1 Introdução

Com o avanço tecnológico, a utilização de sistemas computacionais em nosso dia-a-dia se tornou cada vez mais presente e relevante. E entender o funcionamento desta tecnologia é fundamental. Um computador é uma máquina capaz de realizar variados tipos de tratamentos de informações ou processamento de dados, possuindo inúmeros atributos como armazenamento e processamento de dados, operações lógicas e aritméticas e tratamento de imagens gráficas.

Além disso, é composto por diversos componentes que possuem funções distintas e complexas, que quando são combinadas funcionam em perfeita harmonia. Um exemplo disso é a CPU (unidade central de processamento) que em termos didáticos poderia ser considerada o cérebro deste sistema.

Para garantir a realização correta de todas as suas funções, um computador necessita de um conjunto de instruções (código de máquina compreendido pela CPU, que atua como interface entre hardware e software), também conhecido como ISA (*Instruction Set Architecture*). Este conjunto é tratado pela Unidade de Processamento que garante todos os requisitos necessários para a execução de um programa, sejam elas operações lógicas e aritméticas, acesso à memória, entrada e saída de dados, entre outras. Outra unidade fundamental para o funcionamento do computador é a Unidade de Controle, que será mostrada mais adiante.

Este é apenas um resumo que mostra quão importante e complexo pode ser um computador, e nas próximas páginas iremos conhecer em detalhes o funcionamento e desenvolvimento de alguns destes componentes.

2 Objetivos

2.1 Geral

O objetivo geral deste projeto é o desenvolvimento de um sistema computacional que opere de forma similar a um processador, de forma que suas instruções sejam testadas e seu funcionamento seja comprovado através de simulação em elementos de *hardware*.

2.2 Específico

Neste projeto, buscou-se a implementação e desenvolvimento da Unidade de Controle baseada na Arquitetura, Conjunto de Instruções e Modos de Endereçamento definidos nos projetos anteriores, utilizando Verilog. Além disso, buscou-se a interligação desta unidade com a Unidade de Processamento já desenvolvida, para assim completar o processador. Por fim, após as etapas anteriores estarem completas, o teste dos algoritmos pré-programados foi essencial, algo realizado na placa FPGA com a ajuda de seus componentes, necessário para comprovar os resultados esperados.

3 Fundamentação Teórica

3.1 Sistema Computacional

Um sistema computacional consiste num conjunto de dispositivos eletrônicos (*hardware*) capazes de processar informações de acordo com um programa (*software*).


Um computador é composto de dispositivos de entrada e saída (como teclado, mouse e monitor), memória (que armazena todos os dados) e processador. Onde os dados que chegam através dos dispositivos de entrada são salvos na memória, para que após seu processamento sejam mostrados através do dispositivo de saída.

3.2 Hierarquia de memória

Dada a complexidade de um sistema computacional e suas operações realizadas é simples notar a necessidade da existência de diferentes níveis de armazenamento de dados, este conceito de criação é conhecido como hierarquia de memória.

Basicamente, a memória de um computador pode ser dividida em quatro níveis principais, são eles: registradores, memória CACHE, memória principal e memória secundária. A [Figura 1](#) representa a ordenação destes níveis hierárquicos, de forma que quanto mais no topo estiver, maior será o custo e velocidade de acesso e menor será sua capacidade de armazenamento .

Figura 1 – Hierarquia de Memória

 

Fonte: MaxiEduca ([1](#))

De baixo para cima, a **memória secundária** é composta por dispositivos não voláteis como memórias externas de armazenamento em massa - por exemplo, disco rígido,

DVD, disquete, fita magnética, pen drive, entre outros. Sua principal característica é o armazenamento de dados que precisam se buscados antes de acessados, pois possuem baixa velocidade de acesso.

Subindo um nível, a **memória principal** possui uma alta velocidade de acesso, através da utilização da memória RAM (*Random Access Memory*). Que além de permitir leitura e escrita, mantém armazenado os programas operacionais básicos. A **memória CACHE** serve como ponte entre a troca de dados dos registradores e memória RAM. É uma memória de acesso rápido e otimiza os blocos de memória que são pertinentes ao processo em execução.

Finalizando, os **registradores** são os meios mais rápidos e computacionalmente caros de armazenamento de dados. Usualmente utilizados de forma temporária, registradores são as unidades de memória diretamente utilizadas pelas instruções atualmente sendo executadas pelo sistema.

3.3 Arquitetura Computacional

Para a construção de um processador é necessário definir quais instruções este deverá executar, definindo desta forma sua arquitetura. A arquitetura organiza a estrutura computacional de forma a otimizar seu funcionamento, a partir da combinação de diversas instruções e visando a execução de alguma função específica.

3.3.1 Arquitetura Havard

A Arquitetura de Harvard - representada na [Figura 2](#) - é uma arquitetura de computador que se distingue das outras por possuir separadamente circuito para sinais e armazenamento para, dados e instruções, que são independentes em termos de barramento e ligação ao processador (2).

Esta arquitetura se baseia no conceito da Arquitetura de Von Neumann e é composta por unidade de controle, memória de instrução, memória de dados, unidade lógica e aritmética e módulos de entrada e saída. A diferença entre a arquitetura de Von Neumann e a Harvard é que a última separa o armazenamento e o comportamento das instruções do CPU e os dados, enquanto a anterior utiliza o mesmo espaço de memória para ambos (2).

Figura 2 – Arquitetura Harvard



Fonte: Diego Macedo (2)

3.3.2 Arquitetura RISC

A arquitetura RISC (*Reduced Instruction Set Computers*) possui um número reduzido e simplificado de instruções, podendo operar a velocidades maiores de clock.

Desta forma, este tipo de arquitetura possui uma ênfase maior em *software* e requer um trabalho maior do programador, uma vez que exige mais linhas de código. Suas principais características são:

1. Número reduzido de ciclos de clock por instrução;
2. Utiliza um formato fixo de instrução;
3. Conjunto reduzido de instruções.

Processadores baseados nesta arquitetura são mais simples e muito mais baratos, possuindo um menor número de circuitos internos, como por exemplo os processadores Alpha.

Apesar das diversas peculiaridades e diferenças destas arquiteturas, atualmente muitos modelos de processadores abrigam características de ambas. E as grandes fabricantes utilizam desta combinação visando melhorar o desempenho durante a execução das instruções.

3.4 MIPS

Vimos que a arquitetura de um processador é a forma como ele se comporta funcionalmente. Com o passar dos anos e do desenvolvimento de novas tecnologias, diversas arquiteturas foram criadas, dentre elas a arquitetura MIPS.

Desenvolvida nos anos 80 por pesquisadores da Universidade de Stanford, esta arquitetura segue o padrão de arquiteturas RISC. Utilizando de um número reduzido de registradores e um conjunto de instruções menor.

Diversos conjuntos de MIPS foram implementados utilizando diferentes números de registradores, contudo, os números principais são os de 32 bits (número que será utilizado neste projeto) e o de 64 bits.

Outra característica interessante é que a execução desta arquitetura é feita em cinco estágios, são estes: busca, decodificação, execução, acesso à memória e escrita de dados.

3.4.1 Tipos de Instruções

A arquitetura MIPS realiza diversos tipos de operações, de forma que seus tipos de instruções são divididos em três partes: R, I e J.

É no **tipo R** que todas as instruções de operação lógica e aritmética com dados dos registradores se encontram, como por exemplo soma e subtração. Ainda há subdivisões neste tipo de instrução chamados: opcode, RS, RT, RD, *shamt* e *funct*.

Tabela 1 – Instruções de formato R

Campo	Opcode	RS	RT	RD	shamt	funct
Tamanho (bits)	6	5	5	5	5	6
Bits	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 11	10 - 6	5-0
Função	Funciona como um identificador de instruções	Representam os endereços dos bancos de registradores que os dados serão retirados	Representam os endereços dos bancos de registradores que os dados serão retirados	Endereço do registrador que receberá o resultado da operação	Quantidade de bits que serão deslocados (se for necessário)	Diferencia instruções na ULA, funciona como uma extensão do opcode

Fonte: Autor

O **tipo I**, possui instruções que realizam operações lógicas e aritméticas com dados de *offset* a partir do campo imediato, ou seja, executam acesso à memória e executam saltos condicionais. A tabela abaixo ilustra quais são os campos deste tipo de instrução.

Tabela 2 – Instruções de formato I

Campo	<i>Opcode</i>	RS	RT	<i>offset</i>
Tamanho (bits)	6	5	5	11
Bits	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 0
Função	Funciona como um identificador de instruções	Representam os endereços dos bancos de registradores que os dados serão retirados	Endereço do registrador que receberá o resultado da operação	O campo offset ou imediato, possui um valor codificado que será usado para possíveis saltos condicionais ou operações aritméticas

Fonte: Autor

Finalizando, o terceiro tipo de instrução é o **tipo J**, responsável pelas instruções de saltos. Por esta característica, possui uma divisão mais simples.

Tabela 3 – Instruções de formato J

Campo	<i>Opcode</i>	<i>adress</i>
Tamanho (bits)	6	26
Bits	31 - 26	25 - 0
Função	Funciona como um identificador de instruções	Endereço no qual o salto será destinado

Fonte: Autor

3.4.2 Datapath

Como o nome sugere, o *Datapath* ou caminho de dados, é o caminho tomado pelos bits processados em uma instrução, representando o total de componentes presentes na arquitetura.

Quando estes componentes interligados recebem a ação de uma sinal de controle (*flag*), direcionam a operação através das diferentes partes do circuito com o intuito de obter um resultado específico. A [Figura 3](#), mostra o caminho de dados da arquitetura MIPS.

4 Desenvolvimento

Para este projeto, o modelo MIPS foi escolhido pois é baseado na arquitetura RISC, portanto é mais simplificado e fácil de implementar. Além disso, é um modelo didaticamente viável e possui uma vasta literatura para fins de estudo.

4.1 Conjunto de instruções

A arquitetura MIPS diversos tipos de instruções com características que variam de acordo com o tipo de implementação. Em um MIPS de 32 bits, pode-se trabalhar com 32 registradores, acessados por um intervalo de 5 bits.

Para este projeto, utilizou-se um conjunto semelhante e reduzido ao MIPS. Consistindo por instruções ([Tabela 4](#)) que visam abranger todas as operações básicas do processador, como operações lógicas e aritméticas, saltos e acesso à memória.

4.1.1 Modos de Endereçamento

Para este projeto, será utilizado quatro modos de endereçamentos utilizados na arquitetura MIPS.

Endereçamento imediato: considerado o modo mais simples de endereçamento, o endereçamento imediato possui o operando contido no campo de endereço, portanto, não necessita acesso à memória para buscar o operando.

Endereçamento por registrador: este modo referencia o respectivo registrador no campo de endereço e nele já contém o operando, sem fazer acesso à memória. É utilizado por instruções como sub, add, or, etc.

Endereçamento por deslocamento: no endereçamento por deslocamento ou de base, o registrador contém um endereço base e um campo de endereço é um deslocamento.

Endereçamento relativo ao PC: neste modo, a próxima instrução a ser executada é relativa ao endereço da instrução atual. Desta forma, seu endereço é calculado através da soma entre uma constante da instrução e o PC. Geralmente é utilizada por instruções de desvio condicional, como a beq.

Endereçamento pseudodireto: utilizado por instruções de salto incondicional, no endereçamento pseudodireto, o endereço é formado pela concatenação dos 26 bits da instrução com os bits mais altos do PC.


Tabela 4 – Conjunto de Instruções

Categoria	Instrução	Tipo	tipo de instrução
Aritmética	adição	add	R
Aritmética	subtração	sub	R
Aritmética	adição com imediato	addi	R
Aritmética	subtração com imediato	subi	R
Aritmética	multiplicação	mult	R
Lógicas	NOT	not	R
Lógicas	AND	and	R
Lógicas	OR	or	R
Lógicas	XOR	xor	R
Lógicas	set less than	stl	R
Lógicas	deslocamento à esquerda	shfl	R
Lógicas	deslocamento à direita	shfr	R
Memória	load word	lw	I
Memória	load imediato	li	I
Memória	store worf	sw	I
Saltos	branch and equal	beq	I
Saltos	branch and not equal	bne	I
Saltos	branch and equal zero	beqz	I
Saltos	jump	jump	J
Saltos	jump to register	jumpr	J
Outros	NOP	nop	R
Outros	Input	in	Outros
Outros	Output	out	Outros
Outros	HLT	hlt	R

Fonte: Autor

4.2 Arquitetura-base do Processador

Figura 4 – Arquitetura Base

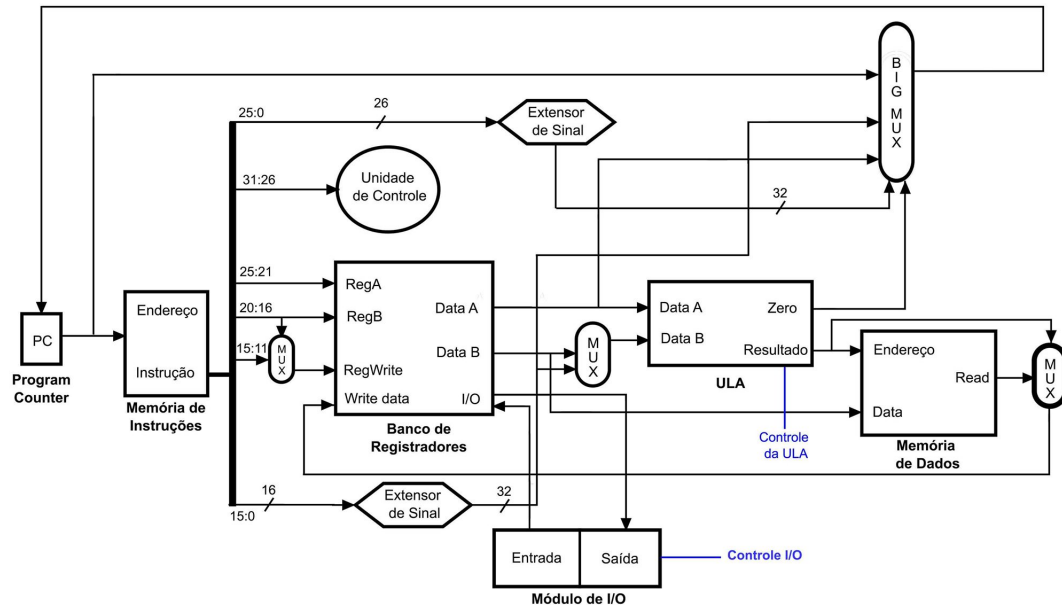

Fonte: Autor

O caminho de dados deste projeto é semelhante ao da arquitetura MIPS monociclo, porém com um grau de complexidade menor. Nele, estão presentes alguns componentes importantes para o funcionamento do processador, que serão explicados detalhadamente.

4.2.1 Contador de Programa

O **Contador de Programa**, ou *Program Counter* (PC), é o primeiro elemento do caminho de dados. Nele é armazenado o endereço atual da instrução em execução através de um registrador, que sempre é atualizado a cada subida do *clock*.

Essa atualização de valor pode ser efetuada de três formas principais. Na primeira, o valor do registrador simplesmente é acrescido em uma unidade, indicando qual será a próxima instrução a ser executada.

A segunda maneira é voltada para quando ocorre algum tipo de desvio, como nas instruções do tipo *jump*. Neste caso, o valor atual do PC não é acrescido de uma unidade, mantendo-se o mesmo. No terceiro e último caso, quando o sinal de *reset* é igual a 1, o valor do PC é zerado. Outro aspecto, é que existe um sinal chamado "insign" como entrada no módulo, que é utilizado em algumas instruções com o objetivo de impedir a mudança no PC até que o usuário indique.

```
1 module Program_Counter (clock, adress, reset, hlt, pgcount, jump, jr, insign);
2
```

```
3      input clock, reset, hlt, jump, jr, insign;
4      input [9:0] address;
5      output reg [9:0] pgcount;
6
7      wire [9:0] newValue;
8      assign newValue = address;
9
10
11     always @(posedge clock) begin
12
13         if(reset) begin
14             pgcount = 0;
15         end
16
17         else if(insign ==1) begin
18
19         end
20
21         else if((jump==1) || (jr==1))
22             pgcount <= newValue;
23
24
25         else begin
26             pgcount <= address + 1;
27         end
28
29     end
30
31
32 endmodule
```

Listing 4.1 – Algoritmo 1 - Program Counter

4.2.2 Memória de Instruções

A **Memória de Instruções** (*Instruction Memory*) é responsável pelo armazenamento de todas as instruções realizadas pelo processador, em posições contíguas de memória.

Estas instruções são enviadas para outros componentes referenciados pelo endereço contido no PC, que após isso é atualizado na próxima subida de *clock* e busca a instrução armazenada no endereço seguinte.

A implementação deste módulo, consiste basicamente em registradores que guardam cada instrução do processador ou possivelmente algum programa específico, como o de Fibonacci que será utilizado futuramente.

Dado um determinado endereço, a saída do programa é a instrução equivalente a posição de memória deste vetor de registradores. E a execução deste módulo ocorre na descida do *clock*.

O Algoritmo 4.2, contém apenas 3 instruções no endereço da memória, para melhor visualização de sua implementação. Porém, na parte final deste relatório, será possível

visualizar a implementação completa.

```

1  module MemoryInstruction (address, InstructionOut, clock);
2
3      input  [9:0] address;
4      input  clock;
5      output [31:0] InstructionOut;
6      reg [31:0] mem [31:0];
7      integer flag = 1;
8
9      always @ (posedge clock) begin
10
11          if(flag == 1) begin
12
13              mem[0] = {32'd0}; //nop
14              mem[1] = {32'd20}; //add
15              mem[2] = {32'd50}; //sub
16              flag <= 1;
17          end
18
19      end
20
21      assign InstructionOut = mem[address];
22
23  endmodule

```

Listing 4.2 – Algoritmo 2 - Memória de Instruções

4.2.3 Banco de Registradores

O Banco de Registradores é o componente em que são armazenados dados temporários pertinentes à execução das instruções, sendo o tipo de memória situada no topo da hierarquia (5).

Neste componente, existem 32 registradores de propósito geral que são constantemente alterados com base nos endereços de entrada das instruções. E seu armazenamento é realizado com base em um sinal, que indica quando os dados provenientes do final do circuito devem ou não ser escritos nestes endereços. Neste módulo, as variáveis **Reg1** e **Reg2** representam os dois endereços dos registradores de entrada, já o **WriteRegister** é o endereço do registrador de escrita, que recebe a saída do multiplexador anterior ao Banco de Registradores, visto na Arquitetura-Base da Figura 4.

O **WriteData** designou-se para receber os dados escritos no registrador de escrita, provenientes do multiplexador que seleciona a saída da ULA ou da Memória de Instruções. As duas saídas **Data1** e **Data2**, representam os dados de leitura de registradores de entrada.

O Banco de Registradores foi implementado de forma síncrona ao *clock* em borda de subida a cada ciclo, para que o mesmo funcione de acordo com um sinal de seleção determinado **RegWrite** no algoritmo. Quando este sinal é positivo, significa que o dado será escrito no registrador, caso contrário, nada seria escrito nos registradores.

Outro aspecto importante é que a entrada e saída do Módulo I/O ocorre através do Banco de Registradores, a partir de um sinal provindo da Unidade de Controle. Caso o sinal de escrita **inputControl** for ativado, o dado provindo das chaves do FPGA é salvo no registrador e no caso da saída, quando o sinal de *output* estiver ativo, o dado é salvo na variável **resultado**.

```

1  module RegBank (clock, Reg1, Reg2, RegWrite, WriteData, WriteRegister, Data1, Data2,
    Resultado, outputControl, RegOut1, RegOut2, inputControl, DataIn);
2
3      input [4:0] Reg1, Reg2, WriteRegister;
4      input [31:0] WriteData;
5      input RegWrite, clock, outputControl, inputControl;
6      output [31:0] Data1, Data2;
7      reg [31:0] Register [31:0];
8      output [4:0] RegOut1, RegOut2;
9      input [31:0] DataIn;
10
11     output reg [31:0] Resultado;
12
13     always @(posedge clock)
14         begin
15             Register[0] = 32'b0;
16
17             if(RegWrite)
18                 Register [WriteRegister] = WriteData;
19
20             if(outputControl) begin
21                 Resultado = Register[Reg1];
22
23             end
24             else begin
25                 Resultado = 8'b0;
26             end
27
28             if(inputControl) begin
29                 Register [WriteRegister] = DataIn;
30             end
31
32
33
34
35         end
36
37     assign Data1 = Register[Reg1];
38     assign Data2 = Register[Reg2];
39     assign RegOut1 = Reg1;
40     assign RegOut2 = Reg2;
41
42 endmodule

```

Listing 4.3 – Algoritmo 3 - Banco de Registradores

4.2.4 Unidade Lógica e Aritmética

O componente responsável por realizar cálculos e deslocamentos dos dados de entrada é a **Unidade Lógica e Aritmética** (ULA) ou ALU (*Arithmetic Logical Unity*).

Tabela 5 – Operações realizadas pela ULA

Opcode	Tipo	Operação Realizada
00000	Soma	$result = data1 + data2$
00001	Subtração	$result = data1 - data2$
00010	Soma com imediato	$result = data1 + 1$
00011	Subtração com imediato	$result = data1 - 1$
00100	<i>Set less than</i>	$result = data1 < data2 ? 1 : 0$
00101	Multiplicação	$result = data1 * data2$
00110	<i>Set Greater than</i>	$result = data1 > data2 ? 1 : 0$
00111	<i>Shift Left</i>	$result = data1 << shamt$
01000	<i>Shift Right</i>	$result = data1 >> shamt$
01001	<i>Not</i>	$result = \sim data1$
01010	<i>And</i>	$result = data1 \& data2$
01011	<i>Or</i>	$result = data1 data2$
01100	<i>Xor</i>	$result = data1 \wedge data2$
01101	<i>Branch on Equal</i>	$result = data1 == data2 ? 0 : 1$
01110	<i>Set Less or Equal Than</i>	$result = data1 \leq data2 ? 0 : 1$
01111	<i>Set Greater or Equal Than</i>	$result = data1 \geq data2 ? 0 : 1$
1000	<i>Branch on Not Equal</i>	$result = data1 \neq data2 ? 0 : 1$
1001	<i>Branch on Equal Zero</i>	$result = data1 == 0 ? 0 : 1$

Tabela 6 – Fonte: Autor

Pode ser utilizada para diversos propósitos, como verificar igualdade entre dados para determinando saltos condicionais, calcular um endereço de escrita ou ainda realizar operações lógicas e aritméticas. Todas as operações realizadas pela Unidade Lógica e aritmética estão referenciadas na Tabela 5.

Seu funcionamento não depende do *clock*, como outros componentes, mas de variações de seus sinais de entrada. Devido ao fato de realizar diversas operações, a ULA conta com um único sinal de controle, gerado com base na leitura do opcode da instrução, diferenciando suas possíveis formas de execução.

Este componente conta com um *opcode* que indentifica qual é a instrução a ser executada. Além disso, como este código já é suficiente para todas as possíveis operações, não foi necessário utilizar o *funct* de determinados tipos de instruções. Utilizou-se também uma variável para determinar se o resultado da operação foi zero, isto será utilizado por instruções de salto condicional, como *branch on equal*.

```

1 module ULA (op, data1, data2, result, signal_zero, signal_neg, shamt);
2
3
4     input [31:0] data1;
5     input [31:0] data2;
6     input [4:0] shamt;
7     input [4:0] op;
8
9     output signal_zero;
```

```

10     output signal_neg;
11     output reg [31:0] result;
12
13
14     always @(data1 or data2 or op or shamt) begin
15         case(op[4:0])
16             5'b00000: result = data1 + data2; //add
17             5'b00001: result = data1 - data2; //sub
18             5'b00010: result = data1 + 1;      //addi
19             5'b00011: result = data1 - 1;      //subi
20             5'b00100: result = data1 < data2 ? 1 : 0; //slt
21             5'b00101: result = data1[15:0] * data2[15:0]; //mult
22             5'b00110: result = data1 > data2 ? 1 : 0; // Set greater than (Branch)
23             5'b00111: result = data1 << shamt; //shfl
24             5'b01000: result = data1 >> shamt; //shfr
25             5'b01001: result = ~data1; //not
26             5'b01010: result = data1 & data2; //and
27             5'b01011: result = data1 | data2; //or
28             5'b01100: result = data1 ^ data2; //xor
29             5'b01101 : result = data1 == data2 ? 1: 0; // Set equal than (
                    Branch)
30             5'b01110 : result = data1 <= data2 ? 1 : 0; // Set less or equal
                    than (Branch)
31             5'b01111 : result = data1 >= data2 ? 1 : 0; // Set greater or
                    equal than (Branch)
32             5'b10000 : result = data1 != data2 ? 1 : 0; // Set different
33             5'b10001 : result = data1 == 0 ? 1 : 0; //Branch and equal zero -
                    beqz
34             default : result = 0;
35         endcase
36     end
37
38     assign signal_zero = (result == 0);
39     assign signal_neg = (($signed(result) < 0));
40
41
42 endmodule

```

Listing 4.4 – Algoritmo 4 - ULA

4.2.5 Memória de Dados

A **Memória de Dados** tem o objetivo de armazenar eventuais informações durante a execução de uma instrução.

Sua escrita ocorre a partir do direcionamento de uma *flag*, semelhante ao Banco de Registradores e suas únicas entradas são o endereço de acesso e o dado que será salvo neste respectivo endereço. Contudo, apenas as instruções load e store realizam acesso direto aos seus endereços e os dados contidos nele.

Portanto, sua implementação pode ser considerada mais simplificada em relação a outros módulos da arquitetura. Sua entrada principal consiste em um dado e seu respectivo endereço. Um sinal de controle determina se este dado será gravado na memória (no caso

da instrução *store word*) ou se irá retornar o valor referente ao endereço de entrada (caso a instrução seja *load word*).

Este módulo atua na borda de descida do *clock*, para evitar que a memória tente ler um dado de um endereço ainda não calculado do Banco de Registradores. Além disso, a Memória de Dados envia sinais na saída em todo ciclo de *clock*, porém estes valores são utilizados apenas quando selecionados pelo seu respectivo multiplexador.

```
1 module DataMemory(clock, address, flag, DataOut, data);
2
3 input [31:0] data;
4 input [31:0] address;
5 input clock, flag;
6 output [31:0] DataOut;
7 reg [31:0] Out[9:0];
8
9 always @ (negedge clock) begin
10
11 if (flag)
12     Out[address] = data;
13 end
14 assign DataOut = Out[address];
15
16 endmodule
```

Listing 4.5 – Algoritmo 5 - Memória de Dados

4.2.6 Unidade de Controle

Já a **Unidade de Controle** (UC) é o módulo responsável por realizar a troca de todas as *flags* com base na instrução em execução. Este módulo possui um papel de extrema importância no funcionamento do processador, uma vez que diferencia o resultado das instruções a partir dos seus sinais de controle.

Podemos comparar este componente ao cérebro do processador, orquestrando seu funcionamento e ativando cada *flag* de cada instrução. Ou seja, a UC que é um circuito combinacional - é dito combinacional pois a saída depende única e exclusivamente das combinações das variáveis de entrada recebidas em um dado momento (6) - recebe e interpreta o opcode de cada instrução e a partir desta interpretação define a disposição adequada dos passos de execução do caminho de dados.

Devido a extensão de linhas, a implementação completa desta unidade pode ser encontrada na sessão de apêndices.

4.2.7 MUX

Os **multiplexadores** (MUX), funcionam como um seletor do que qual informação enviará para a saída. Visto que, o mesmo pode possuir dois ou mais dados de entradas. Como a implementação é igual para todos os MUX's utilizados no processador (com

exceção do Big Mux), apenas um dos MUX utilizados estão presentes abaixo no Algoritmo 4.6

```

1  module MuxBank1(input1, input2, out, select); //Mux de entrada do Banco de Registradores
2
3      input select;
4      input [4:0] input1, input2;
5      output reg [4:0] out;
6
7      always @ (*) begin
8
9          case(select)
10             1'b0 : out = input1;
11             1'b1 : out = input2;
12          endcase
13
14      end
15
16 endmodule

```

Listing 4.6 – Algoritmo 6 - MUX

4.2.7.1 Big MUX

Um elemento importante no desenvolvimento da arquitetura é o chamado **Big MUX**, que possui o objetivo de determinar qual será o endereço correto do Contador de Programa ao término de cada instrução. Seu funcionamento é baseado em sinais seletores que selecionam qual entrada será a saída de retorno do PC.

Este componente foi pensado para contemplar corretamente o funcionamento das instruções *branch on equal* e *branch on not equal*. Que são executadas a partir de um sinal 0 ou 1.

Para tratar intruções de *branch on equal*, *branch on not equal* e *branch on equal zero*, além do sinal de controle (zero) utilizou-se *flags* para determinar qual das entradas fornecidas seriam usadas como saída de volta ao PC, isso porque existe uma diferenciação do valor deste sinal em sua comparação.

Neste componente, também efetuou-se um tratamento para as intruções de *jump* e *jump to register* e por padrão, o valor de saída era o endereço provindo do PC.

```

1  module BigMux(zero, beq, bneq, beqz, selectbm, outputbm, outputpc, sum, signal, regdata);
2
3      input zero, beq, bneq, beqz;
4      input [1:0] selectbm;
5      input [31:0] outputpc, sum, signal, regdata;
6      output reg [31:0] outputbm;
7
8      always @ (*) begin
9
10         /*if(beq == 1 && zero == 1)
11         outputbm = sum;
12         /*else if(jump)
13             outputbm = signal; //jump

```

```

14     else if(jr)
15         outputbm = regdata;
16     else
17         outputbm <= outputpc + 32'd1;
18         */
19
20         case(selectbm[1:0])
21             2'b01: //branch
22                 begin
23                     if(bneq == 1 && zero == 0)
24                         outputbm = outputpc;
25
26                     else if(bneq == 1 && zero == 1)
27                         outputbm = sum-1;    //pula
28
29                     else if(beq == 1 && zero == 1)
30                         outputbm = sum-1;
31                         //pula
32
33                     else if(beq == 1 && zero == 0)
34                         outputbm = outputpc;
35
36                     else if(beqz == 1 && zero == 1)
37                         outputbm = sum-1;    //pula
38
39                     else if(beqz == 1 && zero == 0)
40                         outputbm = outputpc;
41                     else
42                         outputbm = outputpc;
43                 end
44
45             2'b10: outputbm = signal;//jump
46
47             2'b11 : outputbm = regdata;//jump register
48
49             default: outputbm = outputpc; //2'b00
50
51         endcase
52     end
53
54 endmodule

```

Listing 4.7 – Algoritmo 7 - BIGMUX

4.2.8 Extensor

Outro componente auxiliar do processador, é o extensor de *bit* (*Sign Extend*). Que possui a função de receber uma entrada de um determinado tamanho em bits, concatená-la com 0's ou 1's até atingir um tamanho específico e mandar esta nova informação para outro componente. Por exemplo, um extensor pode transformar um código de 16 *bits* em um de 32 *bits*, sem alterar a informação original.

Para que esta operação fosse efetuada sem erros, levou-se em consideração a que os números binários são tratados em complemento de 2 na linguagem *Verilog*. Ou seja, caso

um número apresentasse 0 como o *bit* mais significativo, bastou-se adicionar a quantidade restante de *bits* para completar 32 com mais 0's. Já se o bit mais significativo fosse 1, o número binário apresentava sinal negativo, e desta forma, seus *bits* restantes eram completados com 1's.

```
1 module BitExtender (DataIn, DataOut); //Extensor de bits de 16 para 32
2
3     input [15:0] DataIn;
4     output reg [31:0] DataOut;
5
6
7     always @ (*)
8     begin
9         if(DataIn[15])
10             DataOut = {16'b1111111111111111, DataIn};
11        else
12            DataOut = {16'b0, DataIn};
13    end
14
15
16 endmodule
```

Listing 4.8 – Algoritmo 8 - Extensor de bit

4.2.9 Entrada e Saída

Em relação a entrada e saída de dados do processador, será utilizado um módulo de entrada e saída com o objetivo de efetuar transferências de dados entre o processador e os periféricos de I/O. Existem três possíveis formas de realizar esta ação, por interrupção, por programação e por DMA.

Tomando conhecimento das principais formas de implementação, para este projeto o I/O por programação será utilizado. Visto que ele é o que melhor se adequa às necessidades do processador e ao grau de complexidade.

4.2.9.1 I/O por programação

Ocorre a partir do resultado das instruções de I/O que estão presentes no programa de um computador. Cada transferência de dados é iniciado por uma instrução no programa. Este tipo pode admitir dois tipos de transferência:

Transferência incondicional: a transferência é realizada independentemente do estado da interface ou periférico.

Transferência condicional: a operação de E/S só é realizada se o dispositivo estiver pronto para tal (7). Em geral, o programa deste tipo de transferência possui um laço de espera que efetua constantes testes do estado do dispositivo até que o mesmo indique que a operação pode ser realizada.

4.2.9.2 I/O por interrupção

Neste modo, a transferência é acionada através de uma interrupção, ou seja, a operação De E/S é requerido pelo dispositivo externo através de um pedido de interrupção. Normalmente, este pedido é solicitado quando o dispositivo ou interface está pronto para realizar a transferência.

4.2.9.3 I/O por DMA

O último tipo é o por DMA (*Direct Memory Access*), que pode ser definido como uma técnica de transferência de dados onde os periféricos se comunicam diretamente entre si, utilizando os barramentos de memória e removendo a intervenção da CPU (8). Basicamente, o controlador DMA assume os barramentos para gerenciar diretamente a transferência entre os dispositivos de E/S e a unidade de memória.

Apesar deste módulo fazer parte da Unidade de Processamento, sua implementação será finalização no último ponto de checagem do projeto. Isso porque o seu real funcionamento acontecerá através da utilização da placa FPGA. Contudo, o código abaixo já contemplo sua primeira parte, que será finalizada adiante.

Os algoritmos deste módulos se encontram na sessão de Apêndices.


4.3 Exemplos

Para validar o desenvolvimento e funcionamento da arquitetura base proposta, foram efetuados testes no caminho de dados a partir da simulação de algumas instruções e seus diferentes tipos.

Esta etapa é importante pois servirá de guia para o funcionamento do processador ao longo de sua implementação.

4.3.1 Instruções do tipo R

Figura 5 – Caminho de dados para instruções do tipo R

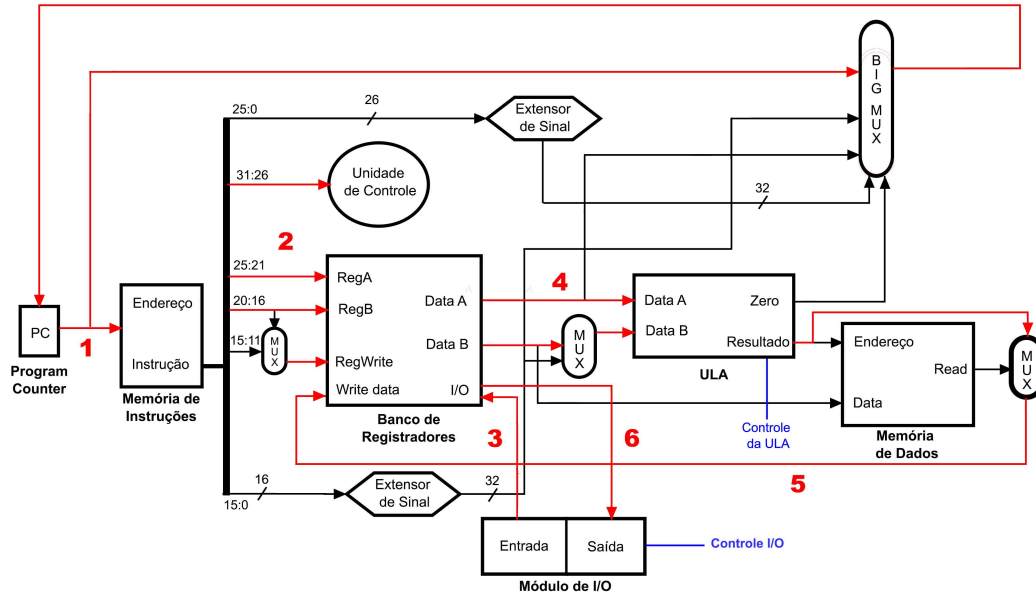

Fonte: Autor

Inicialmente o primeiro teste é para instruções do tipo R, como soma e subtração. Vale ressaltar que todo o funcionamento dos passos citados são orquestrados a partir da unidade de controle que recebe o opcode e determina quais serão os passos adotados no *datapath*.

Passo 1: Inicialmente o endereço da instrução que está disponível no PC é encaminhado para a Memória de Instruções. Prosseguindo, o endereço atual do PC é incrementado e ao ser selecionado como saída pelo Big MUX, este novo endereço atualizado é retornado ao módulo do *Program Counter*. Vale ressaltar que este novo código referencia a próxima instrução que será executada.

Passo 2: Ao mesmo tempo, o endereço da primeira etapa é interpretado pela Memória de Instruções que seleciona qual é a instrução referente a este código e envia estas informações ao Banco de Registradores e a Unidade de Controle.

Passo 3: Em seguida, o valor inserido através do módulo de entrada é salvo no Banco de Registradores.

Passo 4: Instruções do tipo R, possuem três registradores. Dois registradores de origem (RegA e RegB), que recebem os dados que servirão como argumento para a ULA efetuar determinada operação. E um registrador (RegWrite) de destino, que recebe o resultado da operação realizada.

Passo 5: Os dois valores dos registradores de origem são transferidos para a ULA

Passo 6: O resultado desta operação é transferido para a Memória de Dados que identifica qual é o dado referente ao endereço de entrada. A partir deste endereço, o dado referente volta para o banco de registradores e é salvo.

5 Resultados e Discussões


Para verificar o funcionamento e implementação nos modos apresentados anteriormente, efetuou-se simulações em duas etapas: primeiramente de cada módulo separadamente e em seguida com suas partes integradas. Em ambas as opções, seus resultados foram observados a partir de *waveforms* gerados pelo *Quartus*

5.1 Módulos separados

5.1.1 Contador de Programa

O primeiro módulo implementado foi o PC, seu funcionamento padrão é receber um endereço (*adress*) e somar uma unidade que será retornada em **pgcount**. As Figura 7 abaixo, apresenta o caso padrão de quando o PC é somado.

Figura 7 – *Waveform 1: Contador de Programas*

 


Fonte: Autor

5.1.2 Memória de Instruções

Para testar a Memória de Instruções, foram escolhidos dois endereços, o primeiro equivalente ao valor decimal de retorno 20 (referente a instrução *add*) e o segundo, ao valor 50 (referente a instrução *sub*). Ao selecionar qual seria o endereço de entrada, o valor é atualizado pelo PC e encaminhado para a memória de instruções que recebe este dado e a cada subida de *clock* retorna como a saída a instrução respectiva.

Figura 8 – Waveform 1: Memória de Instruções

 


Fonte: Autor

5.1.3 Banco de Registradores

Para testar o banco de registradores, considerando que o sinal de controle **RegWrite** está ativo, significa que o dado de entrada da variável **WriteData** será salvo no vetor **Register**, na posição de memória dada pelo **WriteRegister**. No exemplo abaixo, foi salvo o valor 8 no vetor Register[2] e o valor 6 na posição Register[1].

Para o caso da leitura dos dados, as variáveis **Reg1** e **Reg2** indicavam qual endereço do dado do vetor Register, **Data1** e **Data2** iriam receber respectivamente. Para quesitos de simplificação, Reg1 e Reg2 receberam o mesmo valor do endereço dado pelo WriteRegister na escrita dos dados, para que dessa forma fosse possível conferir se os dados escritos, também poderiam ser lidos corretamente.

Figura 9 – Waveform 1: Banco de Registradores

 


Fonte: Autor

5.1.4 Unidade Lógica e Aritmética


Para testar a Unidade Lógica e Aritmética, considerou-se três possíveis tipos de operações. Onde cada instrução era selecionada a partir de seu respectivo *opcode*.

A primeira, é referente a operação de soma. Ao selecionar esta operação a partir do *opcode* 00000, os valores das variáveis **Data1** e **Data2** eram somados e o resultado apresentou-se correto. Além disso, como o resultado da operação não é nulo e nem possui sinal negativo, suas respectivas *flags* não foram setadas.

 Figura 10 – *Waveform 1: Unidade Lógica e Aritmética*


Fonte: Autor

A segunda operação refere-se a instrução *shift left* (shl) que efetua um deslocamento de bits para a esquerda. A quantidade de bits a ser deslocada é dada pelo campo **shamt**. Portanto, o resultado apresentado foi do valor binário de **Data1** com um bit deslocado para a esquerda.

 Figura 11 – *Waveform 2: Unidade Lógica e Aritmética*

Fonte: Autor

Finalizando, a terceira operação é a comparação *set on less than* (slt), que verifica se o valor **Data1** é menor que o de **Data2**. Como no exemplo da Figura 12, esta afirmação é verdadeira, o valor retornado é igual a 1.

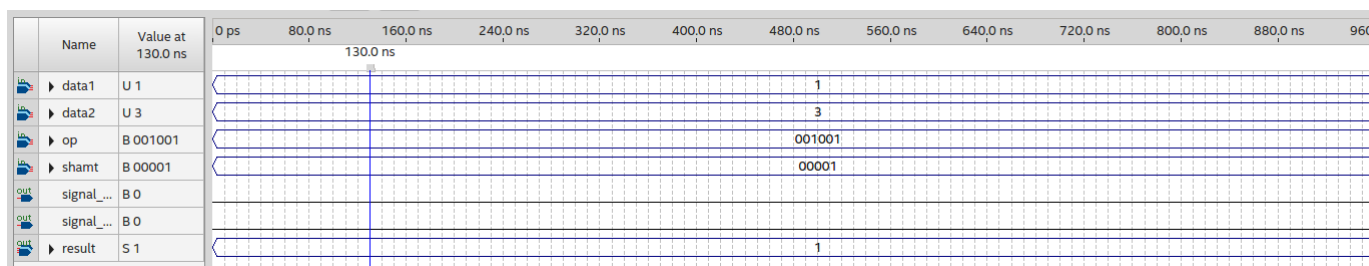
Figura 12 – *Waveform 3: Unidade Lógica e Aritmética*

Fonte: Autor

5.1.5 Memória de Dados

Para testar a Memória de Dados, após a descida do *clock* o valor presente em **data** foi salvo na posição dada por **adress**. Além disso, **DataOut** indica qual dado foi salvo na memória.

Figura 13 – *Waveform 1*: Memória de Dados

 


Fonte: Autor

5.1.6 Unidade de Controle

No caso da Unidade de Controle, sua validação consiste em verificar se os sinais de controle de saída estão condizentes com o respectivo valor da instrução.

Na Figura 14, o teste realizado foi para as instruções **add** e **sub**. Ao inserir manualmente 0 em **addressIn**, este valor era incrementado no PC e os sinais de controle retornados eram referentes a instrução de subtração.

Figura 14 – *Waveform 1*: Unidade de Controle

 


Fonte: Autor

5.1.7 MUX e BigMux

Inicialmente, o funcionamento de todos os multiplexadores do processador é o mesmo. Consistindo em um sinal seletor que determina qual será sua saída dada duas

determinadas entradas. A Figura 15 apresenta um caso de teste que é semelhante para todos os outros MUX presentes na arquitetura.

Figura 15 – *Waveform 1: Mux de Entrada da ULA*

 


Fonte: Autor

O funcionamento do módulo BigMux é semelhante a todos os multiplexadores citados, sua única diferença é o tratamento das instruções do tipo *branch* e *jump*. Vale lembrar que este módulo é responsável por indicar qual será a entrada do PC.


As Figuras 16 e 17 apresentam respectivamente os casos da instrução *branch on not equal*. Um sinal provindo da **selectbm** indica quando os casos de *branch* deverão ser considerados. Nos exemplos abaixo, quando **bneq** e **zero** são igual a 1, o sinal é o endereço de saída provindo do próprio PC ou se será o valor de saída da ULA.

Figura 16 – *Waveform 2: BigMux (bneq=1 e zero=0)*

 

Fonte: Autor

Figura 17 – *Waveform 3: BigMux (bneq=1 e zero=1)*

 


Fonte: Autor

5.1.8 Extensor

O ultimo módulo é o Extensor de *Bits*, que no exemplo abaixo representa uma entrada de 16 *bits* com *bit* mais significativo igual a 1.

Figura 18 – *Waveform 1: BigMux (jump register com saída dada por regdata)*

 

Fonte: Autor


5.2 Módulos unificados

Após a implementação e testes de cada módulo da arquitetura-base, juntou-se todas as partes, para que as mesmas funcionassem de forma unificada. A implementação completa deste módulo encontra-se na sessão de Apêndices. Apesar da implementação em *Verilog*, é possível comparar esta etapa em conectar fios em cada módulo, para que a entrada de um fosse a saída do outro e que tudo estivesse interconectado. Para facilitar o processo de implementação, cada módulo foi testado na ordem apresentada pela arquitetura base, começando pelo PC e indo até o *BigMux*. E o número de componentes conectados crescia módulo a módulo.

5.2.1 Program Counter e Memória de Instruções

Começando pela integração do PC com a Memória de Instruções, ao inserir um valor de entrada em **adressIn**, este dado era somado no PC e retornado para memória de instruções através do **adressOut**. Com este valor (que no exemplo da Figura 19 é igual a 2) a Memória de Instruções encontra a instrução equivalente à posição do vetor dada por **adressOut** e retorna o valor equivalente.

Figura 19 – *PC/Instruction Memory*

 


Fonte: Autor

5.2.2 Módulos anteriores e MUX Pré Banco de Registradores

Prosseguindo, parte desta instrução retornada é encaminhada para um MUX que está posicionado antes do Registradores e dependendo do estado do sinal **MuxBankSelect**, determinado dado será a saída do multiplexador. No exemplo da Figura 20, caso **MuxBankSelect** fosse igual a zero, o valor retornado em **MuxBankOut** seria os *bits* 15 a 11 do **Instruction**, já para o caso igual a 1, o valor retornado seria os *bits* 16 a 20.

Figura 20 – *PC/Instruction Memory/Mux pré Banco de Registradores*

 


Fonte: Autor

5.2.3 Módulos anteriores e MUX Pré Extensor de Bits

O mesmo caso ocorre com o multiplexador posicionado antes do Extensor de *Bits*. Caso o sinal de controle **MUXBESelect** fosse igual à zero ou um, o valor de saída era um determinado valor de *bits* de **Instruction**, equivalente aos *bits* 0 a 15.

Figura 21 – *Módulos anteriores/Mux pré Bit Extender*

 


Fonte: Autor

5.2.4 Módulos anteriores e Extensor de Bits

Prosseguindo, o valor de saída dado por **MUXBEOut** era encaminhado como entrada do Extensor de *Bits*, que concatenava estes 15 *bits* e retornava como saída o valor de entrada acrescentado de quinze bits igual a zero.

Figura 22 – Módulos anteriores/Mux pré Bit Extender/Bit Extender

 


Fonte: Autor

5.2.5 Módulos anteriores e Banco de Registradores

Os testes do Banco de Registradores é semelhante à sessão 5.1.3, a Figura 23 exemplifica a escrita de dados no registrador. Como o sinal **RegWrite** está ativo todo dado de entrada (dado pela variável **WriteData**) será salvo na posição do registrador dada por **MuxBankOut**.

As outras variáveis da Figura 23 são utilizadas apenas para quando desejamos resgatar algum dado do registrador. É possível resgatar dois dados (através das variáveis **Data1** e **Data2**) por vez através do Banco de Registradores. A posição do registrador a qual o dado a ser retornado se encontra, é referenciado através de **RegOut1** e **RegOut2**.

Figura 23 – Módulos anteriores/Banco de Registradores

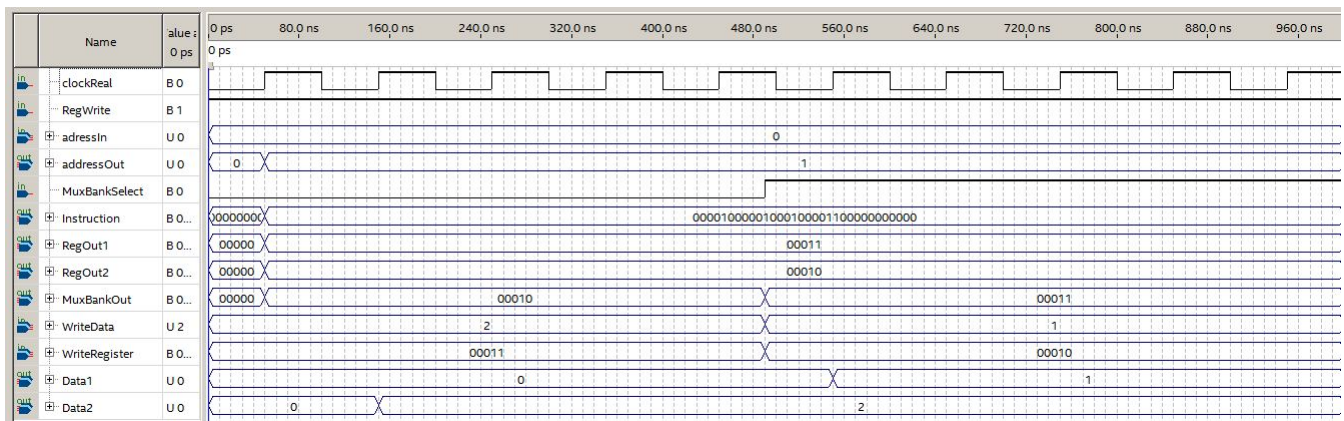


Fonte: Autor

5.2.6 Módulos anteriores e ULA

Apesar da quantidade de informações inseridas na Figura 24, as variáveis relevantes para o teste de adição estão destacadas em amarelo. O valor retornado pela **ULAout** é referente à soma dos valores de **Data 1** e **Data 2**.

Note que esta operação só ocorre devido ao código de entrada **ULAcodex**. Que é interpretado pela ULA e efetua a operação equivalente.

Figura 24 – Módulos anteriores/ULA (instrução add)

 


Fonte: Autor

5.2.7 Módulos anteriores e Extensor de Bits

O Extensor de Bits da Figura 25, funciona da mesma forma apresentada na sessão 5.2.7. A única diferença é que o valor de entrada possui 26 *bits* (dado pelos *bits* 0 a 25 da variável **Instruction**) e é estendido para 32.

Figura 25 – Módulos anteriores/ULA/Bit Extender (26 para 32 bits)

 


Fonte: Autor

5.2.8 Módulos anteriores e Memória de Dados

No caso da memória de dados, o módulo recebe como entrada o valor da ULA que servirá como endereço do vetor onde será salvo o dado recebido do Banco de Registradores (**Data 2**). Além disso, um sinal de controle chamado **WriteFlag** irá determinar quando o dado deverá ou não ser salvo. No exemplo da Figura 26, o valor 2 provindo da variável **Data 2** é salvo na posição 2 (**MUXULAOutput**) do vetor. Este mesmo valor é retornado através da **DataMemOutput**.

Figura 26 – Módulos anteriores/Memória de Dados

 

Fonte: Autor

5.2.9 Módulos anteriores e Mux Pós Memória de Dados

O multiplexador pós Memória de Dados é responsável com selecionar se o dado encaminhado para o Banco de Registradores será a saída da ULA ou da Memória de Dados.

No exemplo da Figura 27 ao variar o sinal de controle **MUXDMSselect**, o dado de saída em **MUXDMOutput** será 2 (equivalente a saída da ULA) ou será 0 (equivalente a saída da Memória de Dados).

Figura 27 – Módulos anteriores/Memória de Dados/Mux pós Memória de Dados



Fonte: Autor

5.3 Placa FPGA

Com todos os testes dos módulos efetuados através da *waveform*, os últimos passos foram compilar o projeto na placa FPGA e mapear todos os componentes utilizados como display, leds e botões. E também validar o funcionamento das instruções através de algoritmos implementados na Memória de Instruções.

5.3.1 Algoritmo de Fibonacci

A Sequência de Fibonacci é a sequência numérica proposta pelo matemático Leonardo Pisa, conhecido como Fibonacci (10). Esta sequência é definida mediante a soma dos dois numerais antecedentes a um elemento F_n . Por exemplo, a sequência de Fibonacci de $F_n = 5$ é igual a $3 + 2$. Logo, a sequência é dada por **1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, ...**

O objetivo do algoritmo proposto é dado um valor de entrada provindo dos *switches* do FPGA, calcular e retornar o valor da respectiva sequência de Fibonacci. Além disso, este algoritmo foi escolhido pois através dele é possível utilizar todos os grupos de instruções propostas, como lógicas, aritméticas, instruções de *branch* e *jump*, além de outras instruções como *halt* e I/O.

Figura 28 – Implementação do programa proposto na Memória de Instruções

```
//FIBONACCI
//1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89
mem[0] = 32'b010100_00000_00000_00000_00000_00000; // nop
mem[1] = 32'b001101_00000_00001_00000_00000_00000; // li r[1] = Im(1)
mem[2] = 32'b001101_00000_00010_00000_00000_00000; // li r[2] = Im(1)
mem[3] = 32'b001101_00000_00100_00000_00000_00000; // li r[4] = Im(0)
mem[4] = 32'b010101_00000_00011_00000_00000_00000; // in reg[3] <= Valor
mem[5] = 32'b010110_00011_00000_00000_00000_00000; // out reg[3]
mem[6] = 32'b000011_00011_00011_00000_00000_00000; // subi r[3] = r[3] - Im(1)
mem[7] = 32'b001001_00000_00011_01010_00000_00000; // slt r[10] = r[0] < r[3]
mem[8] = 32'b001111_01010_00000_00000_00000_001101; // beq r[10] == r[0], PC = 13
mem[9] = 32'b000000_00001_00100_00010_00000_00000; // add r[2] = r[1] + r[4]
mem[10] = 32'b000000_00000_00001_00100_00000_00000; // add (move) r[4] = r[0] + r[1]
mem[11] = 32'b000000_00000_00010_00001_00000_00000; // add (move) r[1] = r[0] + r[2]
mem[12] = 32'b010010_00000_00000_00000_00000_000110; // jump PC = 6
mem[13] = 32'b001110_00000_00010_00000_00000_000011; // sw MEM[r[0] + Im(3)] = r[2]
mem[14] = 32'b001100_00000_01000_00000_00000_000011; // lw r[8] = MEM[r[0] + Im(3)]
mem[15] = 32'b000101_01000_10000_00000_00000_00000; // not r[16] = ~r[8]
mem[16] = 32'b000101_10000_10000_00000_00000_00000; // not r[16] = ~r[16]
mem[17] = 32'b010110_10000_00000_00000_00000_00000; // out reg[16] //SAIDA = 0
mem[18] = 32'b010111_00000_00000_00000_00000_00000; // hlt
```

Fonte: Autor

A Figura 28 apresenta a implementação do problema proposto, presente na Memória de Instruções. A cada vez que o valor do PC é atualizado a posição do vetor **mem** é executada e cada posição representa uma instrução do programa.

Inicialmente, após a instrução de **nop** ser executada, ou seja, nenhuma ação é realizada pelo processador. Três valores imediatos são carregados nos registradores 1, 2 e 4, através da instrução **li**.


Prosseguindo, o valor a ser calculado pelo algoritmo é requisitado através da instrução **in** e é salvo no registrador 3. Vale ressaltar que este valor é o mesmo inserido através das chaves do FPGA, além disso um botão é utilizado como sinal de interrupção é utilizado para que o valor do PC só seja atualizado após a inserção dos dados. O mesmo ocorre para instrução **out**, que no caso da linha 5 do programa, apenas mostra no *display* o valor inserido.

Em seguida, o valor inserido anteriormente é decrementado de uma unidade pela instrução **subi**. E verificou-se através da instrução **slt** se o valor presente no registrador 3 é menor que zero. Caso esta afirmação fosse verdadeira, o valor salvo em r[10] seria 1, e 0 caso contrário.

A partir disso, uma comparação é feita entre o valor inserido em r[10] com o valor de r[0] que por padrão é 0. Caso a afirmação seja falsa, a próxima instrução é executada. Ou seja, o registrador 2 recebe o conteúdo presente em r[1]+r[4] e os registradores r[4] e r[1] recebem o valor de r[1] e r[2] respectivamente. Após isso, uma instrução de **jump** retorna o valor do PC para a instrução número 6 e este laço de execução entre as instruções 6 e 12 é executado até que na instrução de *branch on equal* o conteúdo de r[3] seja igual a 0.

Se isto acontecer, o PC é atualizado para 13 e significa que o resultado da sequência está contido em r[2]. Prosseguindo, o valor do resultado é salvo na posição 0 da memória através da instrução **sw** e o registrador r[8] recebe este conteúdo salvo através da instrução **lw**. Finalizando o algoritmo, com o intuito de testar instruções lógicas o contido em r[8] é negado duas vezes e salvo em r[16]. Por último, uma instrução de **out** retorna o valor calculado e a instrução de **halt** finaliza a execução.


Figura 29 – Waveform da execução do algoritmo

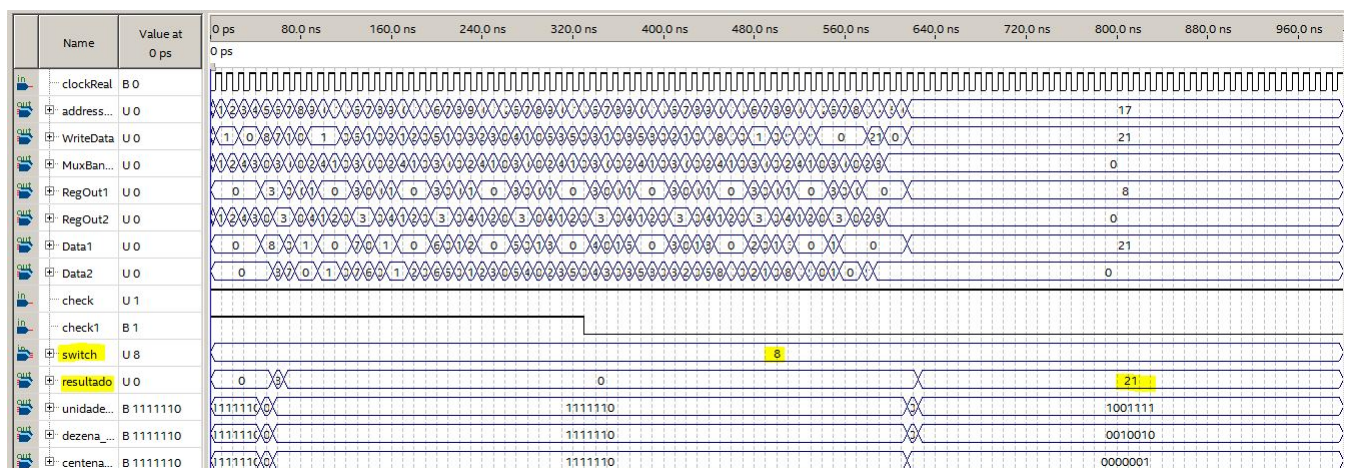

Fonte: Autor


A Figura 29 apresenta a execução do algoritmo para a entrada igual a 8 (inseridos através do **switch**). O valor é calculado e retornado para o *display* através do **resultado**. Note que o valor de 21 é exibido através do código BCD nas variáveis **unidade**, **dezena** e **centena**.

Figura 30 – Entrada de dados no FPGA

 

Fonte: Autor

Figura 31 – Resultado do algoritmo no FPGA

 

Fonte: Autor

As Figuras 30 e 31 apresentam a inserção de dados no FPGA e em resulta o

resultado apresentado pelo algoritmo. Observe que há três grupos de *displays*. O primeiro deles da esquerda para direita, indica a saída do PC, ou seja, qual instrução está em execução. O segundo, apresenta os dois valores de saída do Banco de Registradores e o terceiro, os resultados da operação.

6 Considerações Finais

Analisando as etapas anteriores deste relatório, é possível perceber que desenvolver um sistema computacional pode ser algo complexo. E para esta arquitetura não foi diferente.

Durante o desenvolvimento deste relatório, a principal dificuldade encontrada foi interligar todos os módulos, principalmente a relação aos testes, visto que conforme o número de módulos já conectados aumentavam, maior era o número de variáveis necessárias para verificar. Requisitando extrema atenção em cada ponto das formas de onda geradas.

Outro ponto de extrema dificuldade, foi em relação ao mapeamento das chaves utilizadas no FPGA. Visto que devido a um erro nesta etapa, uma das instruções contempladas pela arquitetura apresentou erro de funcionamento. Apesar disso, o desenvolvimento deste projeto demonstrou-se proveitoso e permitiu consolidar todo conhecimento teórico apresentado na disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores.

Com este projeto devidamente implementado, os próximos passos é utilizar o processador como módulo integrante do sistema computacional desenvolvido ao longo do curso de Engenharia de Computação da UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo. Concluindo, gostaria de agradecer o apoio de todos os colegas de classe, professores e monitoria que contriuram de alguma forma para o desenvolvimento deste projeto.

Referências

- 1 MAXIEDUCA. *Descubra a importância da memória cache para o computador*. 2017. Disponível em: <<http://blog.maxieduca.com.br/memoria-cache-computador/>>. Acesso em: 13/04/2018. Citado na página 11.
- 2 MACEDO, D. *Arquitetura: Von Neumann Vs Harvard*. 2012. Disponível em: <<http://www.diegomacedo.com.br/arquitetura-von-neumann-vs-harvard/>>. Acesso em: 13/04/2018. Citado 2 vezes nas páginas 12 e 13.
- 3 PATTERSON, D. A.; HENNESY, J. L. *Computer Organization and Design*. 5th edition. ed. Waltham/MA, EUA: Morgan Kaufmann, 2007. Citado na página 16.
- 4 OLIVEIRA, C. *Sequencia de Fibonacci*. 2011. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/sequencia-de-fibonacci/>>. Acesso em: 09/07/2018. Citado na página 16.
- 5 COMPUTER Hardware/Software Architecture. [S.l.]: Morgan Kaufmann, 1998. Citado na página 21.
- 6 UFMT. *Circuito Combinacional*. 2016. Disponível em: <http://araguaia2.ufmt.br/professor/disciplina_arquivo/90/201608301202.pdf>. Acesso em: 13/04/2018. Citado na página 25.
- 7 MARTINO, P. J. M. D. *Interface de Entrada e Saída*. 2004. Disponível em: <http://www.dca.fee.unicamp.br/courses/EA078/1s2004/arquivos/turma_ab/cap7.pdf>. Acesso em: 10/04/2018. Citado na página 28.
- 8 GEEKS, G. for. *I/O Interface (Interrupt and DMA Mode)*. 2016. Disponível em: <<https://www.geeksforgeeks.org/io-interface-interrupt-dma-mode/>>. Acesso em: 11/04/2018. Citado na página 29.
- 9 CENTODUCATTE, P. C. *Conjunto de Instruções MIPS*. 2002. Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~pannain/mc542/aulas/ch3_arq.pdf>. Acesso em: 08/04/2018. Citado na página 31.
- 10 MATÉRIA, T. *Dispositivos Lógicos Programáveis*. 2011. Disponível em: <<http://www.feg.unesp.br/Home/PaginasPessoais/ProfMarceloWendling/logica-programavel.pdf>>. Acesso em: 09/07/2018. Citado na página 43.

Apêndices

APÊNDICE A – Algoritmo de integração dos módulos

```

1  module Processador (
2
3                                     centena_out, dezena_out,
4                                     unidade_out, switch,
5                                     clock, check, check1, reset,
6                                     dezena_pcOUT, unidade_pcOUT,
7                                     insinal, beq, zero,
8                                     unidade_regOUT, unidade_regOUT2
9
10                                     );
11
12     wire clockReal;
13     input wire reset;
14     wire PCBranch, jr;
15     wire [31:0] addressIn;
16     wire [31:0] addressOut;
17
18     wire [31:0] Instruction;
19
20     wire MuxBankSelect;
21     wire [4:0] MuxBankOut;
22
23     wire MUXBEControl;
24     wire [15:0] MUXBEOut;
25
26     wire [31:0] BitExtender16_32;
27
28     wire [31:0] BitExtender26_32;
29
30     wire [31:0] WriteData;
31     wire [31:0] Data2;
32     wire [31:0] Data1;
33     wire [4:0] RegOut1, RegOut2;
34     wire [31:0] RegDataWrite;
35
36     wire [31:0] MUXULAOutput;
37     wire MUXULASelect;
38
39
40
41     wire jmp;
42     wire WriteFlag;
43     wire RegWrite;
44     wire [4:0] ALUcode;
45     wire inputcontrol;
46     wire halt;
47
48

```

```

49     wire [31:0] ULAout;
50     output wire zero;
51
52     wire [31:0] DataMemOutput;
53
54     wire [31:0] MUXDMOutput;
55     wire MUXDMSelect;
56
57     wire bneq;
58     wire beqz;
59     wire [1:0] BIGMUXSelect;
60     output wire beq;
61
62
63     wire inputControl;
64     input wire [4:0] switch;
65     wire [15:0] MUXINOutput;
66     input check1;
67     input check;
68
69
70     wire negative;
71
72
73     wire [3:0] centena, dezena, unidade;
74     output wire [6:0] centena_out, dezena_out, unidade_out;
75     wire [31:0] resultado;
76
77
78     wire [3:0] centena_pc, dezena_pc, unidade_pc;
79     output wire [6:0] dezena_pcOUT, unidade_pcOUT;
80     wire [6:0] centena_pcOUT;
81
82
83     wire [3:0] centena_reg, dezena_reg, unidade_reg;
84     wire [6:0] centena_regOUT, dezena_regOUT;
85     output wire [6:0] unidade_regOUT;
86
87     wire [3:0] centena_reg2, dezena_reg2, unidade_reg2;
88     wire [6:0] centena_regOUT2, dezena_regOUT2;
89     output wire [6:0] unidade_regOUT2;
90
91     wire pin_button;
92     input wire clock;
93     output wire insinal;
94     wire outputControl;
95
96
97
98
99     Temporizador Temp (
100                                     .clk_auto(clock),
101                                     .clk(clockReal)
102                                     );
103
104
105     Program_Counter PC (
106         .clock(clockReal),
107         .address(addressIn),
108         .reset(reset),

```



```

109             .hlt(halt),
110             .pgcount(addressOut),
111             .jump(jmp),
112             .jr(jr),
113             .insign(insinal)
114
115         );
116
117     assign insinal = ((outputControl==1 && check1==0) || (check ==0 && inputControl==1)) ? 1
118         : (halt ==1) ? 1 : 0;
119
120     MemoryInstruction InstrMem (
121
122         .address(addressOut[9:0]),
123         .InstructionOut(Instruction),
124         .clock(clockReal));
125
126     MuxBank1 MuxBR (
127
128         .input1(Instruction[20:16]),
129         .input2(Instruction[15:11]),
130         .out(MuxBankOut),
131         .select(MuxBankSelect));
132
133     BitExtender BitExtender32(
134
135         .DataIn(Instruction[15:0]),
136         .DataOut(BitExtender16_32)
137     );
138
139     RegBank RegBank (.clock(clockReal),
140
141         .Reg1(Instruction[25:21]),
142         .Reg2(Instruction[20:16]),
143         .RegWrite(RegWrite),
144         .WriteData(WriteData),
145         .WriteRegister(MuxBankOut),
146         .Data1(Data1),
147         .Data2(Data2),
148         .Resultado(resultado),
149         .outputControl(outputControl),
150         .RegOut1(RegOut1),
151         .RegOut2(RegOut2),
152         .inputControl(inputControl),
153         .DataIn({28'd0, switch})
154     );
155
156     ControlUnit UC (
157
158         .clock(clockReal),
159         .opcode(Instruction[31:26]),
160         .MuxBankSelect(MuxBankSelect),
161         .MUXULASelect(MUXULASelect),
162         .BIGMUXSelect(BIGMUXSelect),
163         .hlt(halt),
164         .jump(jmp),
165         .beq(beq),
166         .bneq(bneq),
167         .MUXDMSSelect(MUXDMSSelect),

```

```

168         .WriteFlag(WriteFlag),
169         .RegWrite(RegWrite),
170         .ULAcode(ALUcode),
171         .inputControl(inputControl),
172         .outputControl(outputControl),
173         .jr(jr),
174         .beqz(beqz)
175     );
176
177
178
179
180 BitExtender26 BitExtender26 (
181
182         .DataIn(Instruction[25:0]),
183         .DataOut(BitExtender26_32)
184     );
185
186 MuxULA MUXULA(.input1(Data2),
187
188         .input2(BitExtender16_32),
189         .out(MUXULAOutput),
190         .select(MUXULASelect)
191     );
192
193 ULA ULA (.op(ALUcode),
194
195         .data1(Data1),
196         .data2(MUXULAOutput),
197         .result(ULAout),
198         .signal_zero(zero),
199         .shamt(Instruction[10:6])
200     );
201
202
203 DataMemory DataMemory(
204
205         .clock(clockReal),
206         .address(ULAout),
207         .flag(WriteFlag),
208         .DataOut(DataMemOutput),
209         .data(Data2)
210     );
211
212 MuxDataMem MUXDM(
213
214         .input1(DataMemOutput),
215         .input2(ULAout),
216         .out(WriteData),
217         .select(MUXDMSelect)
218     );
219
220 BigMux BIGMUX(.zero(zero),
221
222         .beq(beq) ,
223         .bneq(bneq),
224         .beqz(beqz),
225         .selectbm(BIGMUXSelect),
226         .outputbm(addressIn),
227         .outputpc(addressOut),
228         .sum(BitExtender16_32),

```

```

228         .signal(BitExtender26_32),
229         .regdata(Data1)
230
231     );
232
233
234
235     Conversor_BCD PC_IOModule (
236
237         .bin(addressOut[7:0]),
238         .centena(centena_pc),
239         .dezena(dezena_pc),
240         .unidade(unidade_pc));
241
242     InOut_Module InOut_PC (
243
244         .centena(centena_pc),
245         .dezena(dezena_pc),
246         .unidade(unidade_pc),
247         .out(1'b1),
248         .centena_out(centena_pcOUT),
249         .dezena_out(dezena_pcOUT),
250         .unidade_out(unidade_pcOUT));
251
252
253     Conversor_BCD reg_address_value (
254
255         .bin(Data1),
256         .centena(centena_reg),
257         .dezena(dezena_reg),
258         .unidade(unidade_reg));
259
260     InOut_Module InOut_Reg (
261
262         .centena(centena_reg),
263         .dezena(dezena_reg),
264         .unidade(unidade_reg),
265         .out(1'b1),
266         .dezena_out(dezena_regOUT),
267         .unidade_out(unidade_regOUT));
268
269     Conversor_BCD reg_address_value2 (
270
271         .bin(MUXULAOutput),
272         .centena(centena_reg2),
273         .dezena(dezena_reg2),
274         .unidade(unidade_reg2));
275
276     InOut_Module InOut_Reg2 (
277
278         .centena(centena_reg2),
279         .dezena(dezena_reg2),
280         .unidade(unidade_reg2),
281         .out(1'b1),
282         .dezena_out(dezena_regOUT2),
283         .unidade_out(unidade_regOUT2));
284
285     Conversor_BCD Result_IOModule (
286
287         .bin(resultado),
288         .centena(centena),
289         .dezena(dezena),
290         .unidade(unidade),

```

```
288                                     .neg(negative)
289                                     );
290
291 InOut_Module InOut_Result (
292                                     .centena(centena),
293                                     .dezena(dezena),
294                                     .unidade(unidade),
295                                     .out(outputControl),
296                                     .centena_out(centena_out),
297                                     .dezena_out(dezena_out),
298                                     .unidade_out(unidade_out));
299
300
301 endmodule
```

Listing A.1 – Algoritmo de integração dos Módulos

APÊNDICE B – Unidade de Controle

```

1  module ControlUnit(clock, opcode, MuxBankSelect, MUXULASelect, BIGMUXSelect, hlt,
2      jmp, beq, bneq, MUXDMSelect, WriteFlag, RegWrite, ULAcodes,
        inputControl, outputControl, jr, beqz);
3
4      input clock;
5      input [5:0] opcode;
6      output reg MuxBankSelect;
7      output reg MUXULASelect;
8      output reg [1:0] BIGMUXSelect;
9      output reg hlt, jmp, beq, bneq, jr, beqz;
10     output reg MUXDMSelect;
11     output reg WriteFlag;
12     output reg RegWrite;
13     output reg [4:0] ULAcodes;
14     output reg inputControl;
15     output reg outputControl;
16
17     always @ (*) begin
18         case(opcode[5:0])
19
20             6'b000000:
21                 begin
22
23                     MuxBankSelect = 1'b1;
24                     MUXULASelect = 1'b0;
25                     BIGMUXSelect = 2'b00;
26                     hlt = 1'b0;
27                     jmp = 1'b0;
28                     beq = 1'b0;
29                     bneq = 1'b0;
30                     outputControl = 1'b0;
31                     MUXDMSelect = 1'b1;
32                     WriteFlag = 1'b0;
33                     RegWrite = 1'b1;
34                     ULAcodes = 5'b00000;
35                     inputControl = 1'b0;
36                     jr = 1'b0;
37                     beqz = 1'b0;
38                 end
39
40             6'b000001: begin
41                 MuxBankSelect = 1'b1;
42                 MUXULASelect = 1'b0 ;
43                 BIGMUXSelect = 2'b00;
44                 hlt = 1'b0;
45                 jmp = 1'b0;
46                 beq = 1'b0;
47                 bneq = 1'b0;
48                 outputControl = 1'b0;
49                 MUXDMSelect = 1'b1;
50                 WriteFlag = 1'b0;
51                 RegWrite = 1'b1;
52                 ULAcodes = 5'b00001;
53                 inputControl = 1'b0;

```

```

54         jr = 1'b0;
55         beqz = 1'b0;
56
57     end
58
59     6'b000010: begin
60         MuxBankSelect = 1'b0;
61         MUXULASelect = 1'b1;
62         BIGMUXSelect = 2'b00;
63         hlt = 1'b0;
64         jmp = 1'b0;
65         beq = 1'b0;
66         bneq = 1'b0;
67         outputControl = 1'b0;
68         MUXDMSelect = 1'b1;
69         WriteFlag = 1'b0;
70         RegWrite = 1'b1;
71         ULAcode = 5'b00000;
72         inputControl = 1'b0;
73         jr = 1'b0;
74         beqz = 1'b0;
75     end
76
77     6'b000011: begin
78         MuxBankSelect = 1'b0;
79         MUXULASelect = 1'b1;
80         BIGMUXSelect = 2'b00;
81         hlt = 1'b0;
82         jmp = 1'b0;
83         beq = 1'b0;
84         bneq = 1'b0;
85         outputControl = 1'b0;
86         MUXDMSelect = 1'b1;
87         WriteFlag = 1'b0;
88         RegWrite = 1'b1;
89         ULAcode = 5'b00001;
90         inputControl = 1'b0;
91         jr = 1'b0;
92         beqz = 1'b0;
93     end
94
95     6'b000100: begin
96         MuxBankSelect = 1'b1;
97         MUXULASelect = 1'b0;
98         BIGMUXSelect = 2'b00;
99         hlt = 1'b0;
100        jmp = 1'b0;
101        beq = 1'b0;
102        bneq = 1'b0;
103        outputControl = 1'b0;
104        MUXDMSelect = 1'b1;
105        WriteFlag = 1'b0;
106        RegWrite = 1'b1;
107        ULAcode = 5'b00101;
108        inputControl = 1'b0;
109        jr = 1'b0;
110        beqz = 1'b0;
111
112    end
113

```

```

114      6'b000101: begin
115          MuxBankSelect = 1'b1;
116          MUXULASelect = 1'b0;
117          BIGMUXSelect = 2'b00;
118          hlt = 1'b0;
119          jmp = 1'b0;
120          beq = 1'b0;
121          bneq = 1'b0;
122          outputControl = 1'b0;
123          MUXDMSelect = 1'b1;
124          WriteFlag = 1'b0;
125          RegWrite = 1'b1;
126          ULACode = 5'b01001;
127          inputControl = 1'b0;
128          jr = 1'b0;
129          beqz = 1'b0;
130
131      end
132
133      6'b000110: begin
134          MuxBankSelect = 1'b1;
135          MUXULASelect = 1'b0;
136          BIGMUXSelect = 2'b00;
137          hlt = 1'b0;
138          jmp = 1'b0;
139          beq = 1'b0;
140          bneq = 1'b0;
141          outputControl = 1'b0;
142          MUXDMSelect = 1'b1;
143          WriteFlag = 1'b0;
144          RegWrite = 1'b1;
145          ULACode = 5'b01010;
146          inputControl = 1'b0;
147          jr = 1'b0;
148          beqz = 1'b0;
149
150      end
151
152      6'b000111: begin
153          MuxBankSelect = 1'b1;
154          MUXULASelect = 1'b0;
155          BIGMUXSelect = 2'b00;
156          hlt = 1'b0;
157          jmp = 1'b0;
158          beq = 1'b0;
159          bneq = 1'b0;
160          outputControl = 1'b0;
161          MUXDMSelect = 1'b1;
162          WriteFlag = 1'b0;
163          RegWrite = 1'b1;
164          ULACode = 5'b01011;
165          inputControl = 1'b0;
166          jr = 1'b0;
167          beqz = 1'b0;
168
169      end
170
171      6'b001000: begin
172          MuxBankSelect = 1'b1;
173          MUXULASelect = 1'b0;

```

```

174             BIGMUXSelect = 2'b00;
175             hlt = 1'b0;
176             jmp = 1'b0;
177             beq = 1'b0;
178             bneq = 1'b0;
179             outputControl = 1'b0;
180             MUXDMSSelect = 1'b1;
181             WriteFlag = 1'b0;
182             RegWrite = 1'b1;
183             ULAcode = 5'b01100;
184             inputControl = 1'b0;
185             jr = 1'b0;
186             beqz = 1'b0;
187
188         end
189
190     6'b001001: begin
191         MuxBankSelect = 1'b1;
192         MUXULASelect = 1'b0;
193         BIGMUXSelect = 2'b00;
194         hlt = 1'b0;
195         jmp = 1'b0;
196         beq = 1'b0;
197         bneq = 1'b0;
198         outputControl = 1'b0;
199         MUXDMSSelect = 1'b1;
200         WriteFlag = 1'b0;
201         RegWrite = 1'b1;
202         ULAcode = 5'b00100;
203         inputControl = 1'b0;
204         jr = 1'b0;
205         beqz = 1'b0;
206
207     end
208
209     6'b001010: begin
210         MuxBankSelect = 1'b1;
211         MUXULASelect = 1'b0;
212         BIGMUXSelect = 2'b00;
213         hlt = 1'b0;
214         jmp = 1'b0;
215         beq = 1'b0;
216         bneq = 1'b0;
217         outputControl = 1'b0;
218         MUXDMSSelect = 1'b1;
219         WriteFlag = 1'b0;
220         RegWrite = 1'b1;
221         ULAcode = 5'b00111;
222         inputControl = 1'b0;
223         jr = 1'b0;
224         beqz = 1'b0;
225
226     end
227
228     6'b001011: begin
229         MuxBankSelect = 1'b1;
230         MUXULASelect = 1'b0;
231         BIGMUXSelect = 2'b00;
232         hlt = 1'b0;
233         jmp = 1'b0;

```



```

234         beq = 1'b0;
235         bneq = 1'b0;
236         outputControl = 1'b0;
237         MUXDMSelect = 1'b1;
238         WriteFlag = 1'b0;
239         RegWrite = 1'b1;
240         ULACode = 5'b01000;
241         inputControl = 1'b0;
242         jr = 1'b0;
243         beqz = 1'b0;
244
245     end
246
247     6'b001100: begin
248         MuxBankSelect = 1'b0;
249         MUXULASelect = 1'b1;
250         BIGMUXSelect = 2'b00;
251         hlt = 1'b0;
252         jmp = 1'b0;
253         beq = 1'b0;
254         bneq = 1'b0;
255         outputControl = 1'b0;
256         MUXDMSelect = 1'b0;
257         WriteFlag = 1'b0;
258         RegWrite = 1'b1;
259         ULACode = 5'b00000;
260         inputControl = 1'b0;
261         jr = 1'b0;
262         beqz = 1'b0;
263
264     end
265
266     6'b001101: begin
267         MuxBankSelect = 1'b0;
268         MUXULASelect = 1'b1;
269         BIGMUXSelect = 2'b00;
270         hlt = 1'b0;
271         jmp = 1'b0;
272         beq = 1'b0;
273         bneq = 1'b0;
274         outputControl = 1'b0;
275         MUXDMSelect = 1'b1;
276         WriteFlag = 1'b0;
277         RegWrite = 1'b1;
278         ULACode = 5'b00000;
279         inputControl = 1'b0;
280         jr = 1'b0;
281         beqz = 1'b0;
282
283     end
284
285
286     6'b001110: begin
287         MuxBankSelect = 1'b0;
288         MUXULASelect = 1'b1;
289         BIGMUXSelect = 2'b00;
290         hlt = 1'b0;
291         jmp = 1'b0;
292         beq = 1'b0;
293         bneq = 1'b0;

```

```

294         outputControl = 1'b0;
295         MUXDMSelect = 1'b0;
296         WriteFlag = 1'b1;
297         RegWrite = 1'b0;
298         ULAcode = 5'b00000;
299         inputControl = 1'b0;
300         jr = 1'b0;
301         beqz = 1'b0;
302
303     end
304
305     6'b001111: begin
306         MuxBankSelect = 1'b0;
307         MUXULASelect = 1'b0;
308         BIGMUXSelect = 2'b01;
309         hlt = 1'b0;
310         jmp = 1'b0;
311         beq = 1'b1;
312         bneq = 1'b0;
313         MUXDMSelect = 1'b0;
314         WriteFlag = 1'b0;
315         RegWrite = 1'b0;
316         ULAcode = 5'b01101;
317         inputControl = 1'b0;
318         outputControl = 1'b0;
319         jr = 1'b0;
320         beqz = 1'b0;
321
322     end
323
324     6'b010000: begin
325         MuxBankSelect = 1'b0;
326         MUXULASelect = 1'b0;
327         BIGMUXSelect = 2'b01;
328         hlt = 1'b0;
329         jmp = 1'b0;
330         beq = 1'b0;
331         bneq = 1'b1;
332         outputControl = 1'b0;
333         MUXDMSelect = 1'b0;
334         WriteFlag = 1'b0;
335         RegWrite = 1'b0;
336         ULAcode = 5'b10000;
337         inputControl = 1'b0;
338         jr = 1'b0;
339         beqz = 1'b0;
340
341     end
342
343     6'b010001: begin
344         MuxBankSelect = 1'b0;
345         MUXULASelect = 1'b0;
346         BIGMUXSelect = 2'b01;
347         hlt = 1'b0;
348         jmp = 1'b0;
349         beq = 1'b0;
350         bneq = 1'b0;
351         outputControl = 1'b0;
352         MUXDMSelect = 1'b0;
353         WriteFlag = 1'b0;

```

```

354         RegWrite = 1'b0;
355         ULACode = 5'b10001;
356         inputControl = 1'b0;
357         jr = 1'b0;
358         beqz = 1'b1;
359
360     end
361
362     6'b010010: begin
363         MuxBankSelect = 1'b0;
364         MUXULASelect = 1'b0;
365         BIGMUXSelect = 2'b10;
366         hlt = 1'b0;
367         jmp = 1'b1;
368         beq = 1'b0;
369         bneq = 1'b0;
370         outputControl = 1'b0;
371         MUXDMSselect = 1'b0;
372         WriteFlag = 1'b0;
373         RegWrite = 1'b0;
374         ULACode = 5'b00010;
375         inputControl = 1'b0;
376         jr = 1'b0;
377         beqz = 1'b0;
378
379     end
380
381     6'b010011: begin
382         MuxBankSelect = 1'b0;
383         MUXULASelect = 1'b0;
384         BIGMUXSelect = 2'b11;
385         hlt = 1'b0;
386         jmp = 1'b1;
387         beq = 1'b0;
388         bneq = 1'b0;
389         outputControl = 1'b0;
390         MUXDMSselect = 1'b0;
391         WriteFlag = 1'b0;
392         RegWrite = 1'b0;
393         ULACode = 5'b00000;
394         inputControl = 1'b0;
395         jr = 1'b1;
396         beqz = 1'b0;
397     end
398
399     6'b010100: begin
400         MuxBankSelect = 1'b1;
401         MUXULASelect = 1'b0;
402         BIGMUXSelect = 2'b00;
403         hlt = 1'b0;
404         jmp = 1'b0;
405         beq = 1'b0;
406         bneq = 1'b0;
407         outputControl = 1'b0;
408         MUXDMSselect = 1'b1;
409         WriteFlag = 1'b0;
410         RegWrite = 1'b1;
411         ULACode = 5'b00000;
412         inputControl = 1'b0;
413         jr = 1'b0;

```

```

414         beqz = 1'b0;
415     end
416
417     6'b010101: begin
418
419         MuxBankSelect = 1'b0;
420         MUXULASelect = 1'b1;
421         BIGMUXSelect = 2'b00;
422         outputControl = 1'b0;
423         hlt = 1'b0;
424         jmp = 1'b0;
425         beq = 1'b0;
426         bneq = 1'b0;
427         MUXDMSselect = 1'b1;
428         WriteFlag = 1'b0;
429         RegWrite = 1'b1;
430         ULAcodes = 5'b00000;
431         inputControl = 1'b1;
432         jr = 1'b0;
433         beqz = 1'b0;
434
435     end
436     6'b010110: begin
437
438         MuxBankSelect = 1'b1;
439         MUXULASelect = 1'b0;
440         BIGMUXSelect = 2'b00;
441         hlt = 1'b0;
442         jmp = 1'b0;
443         beq = 1'b0;
444         bneq = 1'b0;
445         outputControl = 1'b1;
446         MUXDMSselect = 1'b1;
447         WriteFlag = 1'b0;
448         RegWrite = 1'b0;
449         ULAcodes = 5'b00000;
450         inputControl = 1'b0;
451         jr = 1'b0;
452         beqz = 1'b0;
453     end
454
455     6'b010111: begin
456         MuxBankSelect = 1'b0;
457         MUXULASelect = 1'b0;
458         BIGMUXSelect = 2'b00;
459         hlt = 1'b1;
460         jmp = 1'b0;
461         beq = 1'b0;
462         bneq = 1'b0;
463         MUXDMSselect = 1'b0;
464         WriteFlag = 1'b0;
465         RegWrite = 1'b0;
466         ULAcodes = 5'b00000;
467         inputControl = 1'b0;
468         outputControl = 1'b0;
469         jr = 1'b0;
470         beqz = 1'b0;
471     end
472
473     default: begin

```

```
474             MuxBankSelect = 1'b0;
475             MUXULASelect = 1'b0;
476             BIGMUXSelect = 2'b00;
477             hlt = 1'b0;
478             jmp = 1'b0;
479             beq = 1'b0;
480             bneq = 1'b0;
481             MUXDMSelect = 1'b0;
482             WriteFlag = 1'b0;
483             RegWrite = 1'b0;
484             ULAcode = 5'b00000;
485             inputControl = 1'b0;
486             outputControl = 1'b0;
487             jr = 1'b0;
488             beqz = 1'b0;
489         end
490     endcase
491 end
492
493 endmodule
```

Listing B.1 – Unidade de Controle

APÊNDICE C – Módulo de Entrada e Saída

```

1  module InOut_Module (centena, dezena, unidade, out, centena_out, dezena_out, unidade_out)
    ;
2
3      input out;
4      input [3:0] centena, dezena, unidade;
5      output [6:0] centena_out, dezena_out, unidade_out;
6
7      Display cent(.in(centena), .out(centena_out), .halt(out));
8      Display dez(.in(dezena), .out(dezena_out), .halt(out));
9      Display uni(.in(unidade), .out(unidade_out), .halt(out));
10
11 endmodule

```

Listing C.1 – Módulo de Saída

```

1  module Conversor_BCD(bin, centena, dezena, unidade, neg);
2
3      integer i;
4      input [7:0] bin;
5      reg [7:0] binaux ;
6      output reg neg;
7      output reg [3:0] dezena, unidade, centena;
8
9      always@(bin) begin
10
11          centena = 4'D0;
12          dezena = 4'D0;
13          unidade = 4'D0;
14
15          if(bin[7]) begin
16              binaux = ~bin + 8'd1;
17              neg = 1;
18          end
19          else begin
20              binaux = bin;
21              neg = 0;
22          end
23
24
25          for(i = 7; i>=0; i=i-1) begin
26
27              if(centena >= 5)
28                  centena = centena + 4'd3;
29              if (dezena >= 5)
30                  dezena = dezena + 4'd3;
31              if (unidade >= 5)
32                  unidade = unidade + 4'd3;
33
34              centena = centena << 1;
35              centena[0] = dezena[3];
36              dezena = dezena << 1;
37              dezena[0] = unidade[3];
38              unidade = unidade << 1;
39              unidade[0] = binaux[i];

```

```
40         end
41     end
42
43 endmodule
```

Listing C.2 – Conversor BCD

```
1  module Display(in, out, halt);
2
3      input halt;
4      input [3:0] in;
5      output reg [6:0] out;
6
7      always@(*) begin
8          if(halt) begin
9              case (in)
10                 4'b0000: out = 7'b00000001;
11                 4'b0001: out = 7'b10011111;
12                 4'b0010: out = 7'b00100101;
13                 4'b0011: out = 7'b00001110;
14                 4'b0100: out = 7'b10011100;
15                 4'b0101: out = 7'b01001100;
16                 4'b0110: out = 7'b01000000;
17                 4'b0111: out = 7'b00011111;
18                 4'b1000: out = 7'b00000000;
19                 4'b1001: out = 7'b00011100;
20                 default: out = 7'b11111111;
21             endcase
22         end
23         else
24             out = 7'b11111110;
25         end
26
27 endmodule
```

Listing C.3 – Display de 7 segmentos